 


## DAY 28

### 4 BIT ASYNCHRONOUS UP COUNTER:



### RTL CODE:

```
module async_up_counter_with_D(input
clk,reset,d,output reg q,qbar);
    always @(negedge clk)
    begin

        if (reset)
            q <= 0;
        else
            q <= d;
```

```

    end

    assign qbar = ~q;
endmodule

module asyn(input clk,reset,[3:0]d,output q,qbar,output
[3:0]cnt);
    wire q0,q0bar,q1,qbbar,q2,q2bar;
    sync_up_counter_with_D a1(clk,reset,d[0],q0,q0bar);
    sync_up_counter_with_D a2(q0,reset,d[1],q1,q1bar);
    sync_up_counter_with_D a3(q1,reset,d[2],q2,q2bar);
    sync_up_counter_with_D a4(q2,reset,d[3],q,qbar);
    assign d[0]=q0bar;
    assign d[1]=q1bar;
    assign d[2]=q2bar;
    assign d[3]=qbar;
    assign cnt={q,q2,q1,q0};
endmodule

```

## **TEST BENCH:**

```

module async_up_counter_tb;

```

```
reg clk;
reg reset;
reg [3:0] d;
wire q;
wire qbar;
wire [3:0] cnt;

async_up_counter_with_D
dut(clk,reset,d,{q,qbar,cnt});

initial begin
    $dumpfile("dump.vcd");
    $dumpvars(1);
end

initial begin
    clk=0;
    forever #5 clk=~clk;
end

initial begin
    reset = 1;
    #10;
    reset = 0;
end
```

```
initial begin
```

```
    d = 4'b0000;
```

```
    #20;
```

```
    d = 4'b0001;
```

```
    #20;
```

```
    d = 4'b0010;
```

```
    #20;
```

```
    $stop;
```

```
end
```

```
endmodule
```

